

Project - mini_cpu

디지털 논리회로

전기공학부

20192066 한지윤 (팀장)

20192043 전민태 (팀원)


교류학과

20246121 한주현 (팀원)


프로젝트 목표

1. HDL(Hardware Description Language) 언어에 대한 이해를 높인다.
2. CPU의 동작 원리를 학습한다.
3. Verilog를 사용하여 간단한 ALU 동작을 구현하는 mini CPU를 설계한다.
4. Place&Route 과정을 통해 결과를 분석한다.


CPU 동작 원리

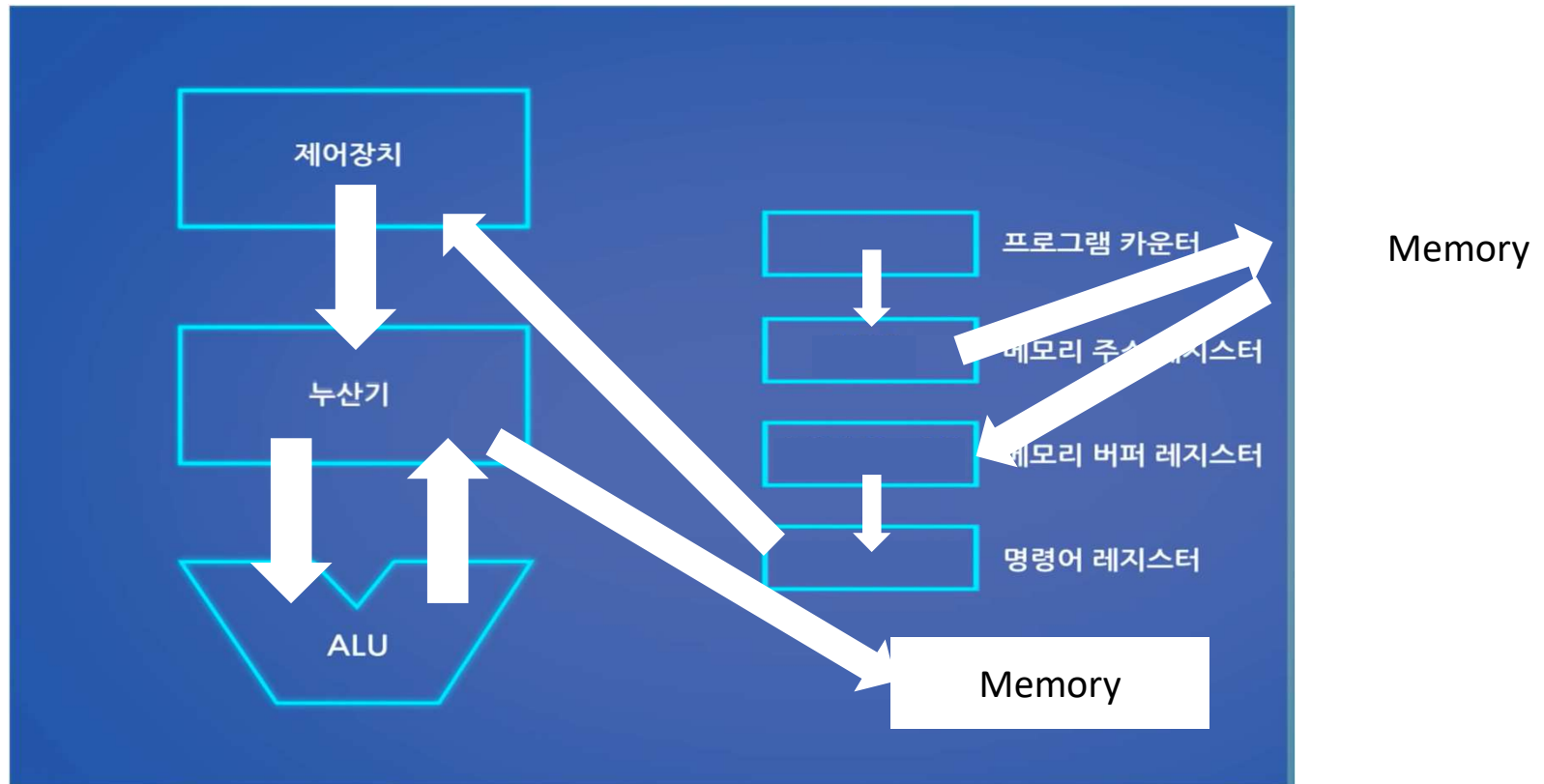


CPU 동작 원리

 

CPU RTL 회로도

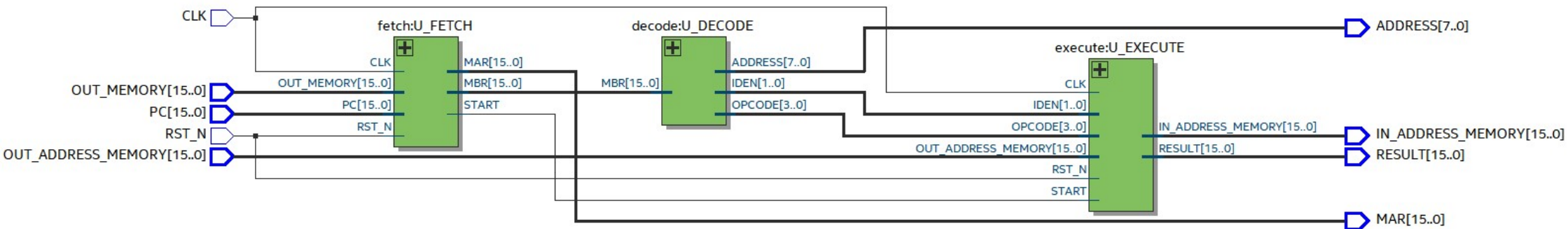


ADD_SUB

 


Booth_Mul

$$\begin{array}{rrrrrrrrrr}
 & & & & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 6x \\
 & & & & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 14 \\
 & & & & \hline
 & & & & +1 & 0 & 0 & -1 & 0 \\
 & & & & \hline
 & & & & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & (-6) \\
 & & & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & & \\
 & & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & & & \\
 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & & & & \\
 & \hline
 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 84
 \end{array}$$


ADD_SUB/Booth_MUL

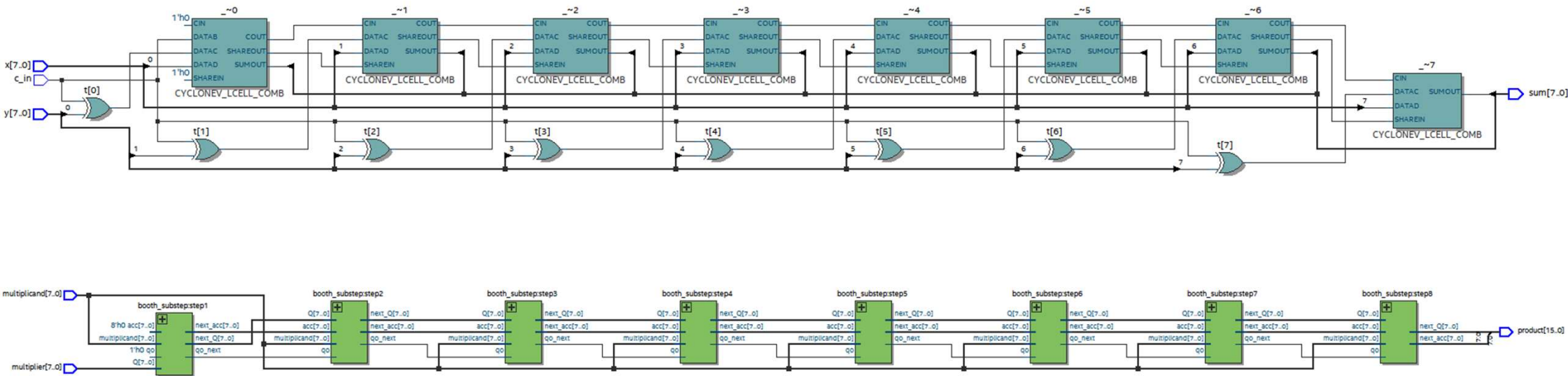


Booth_Sub

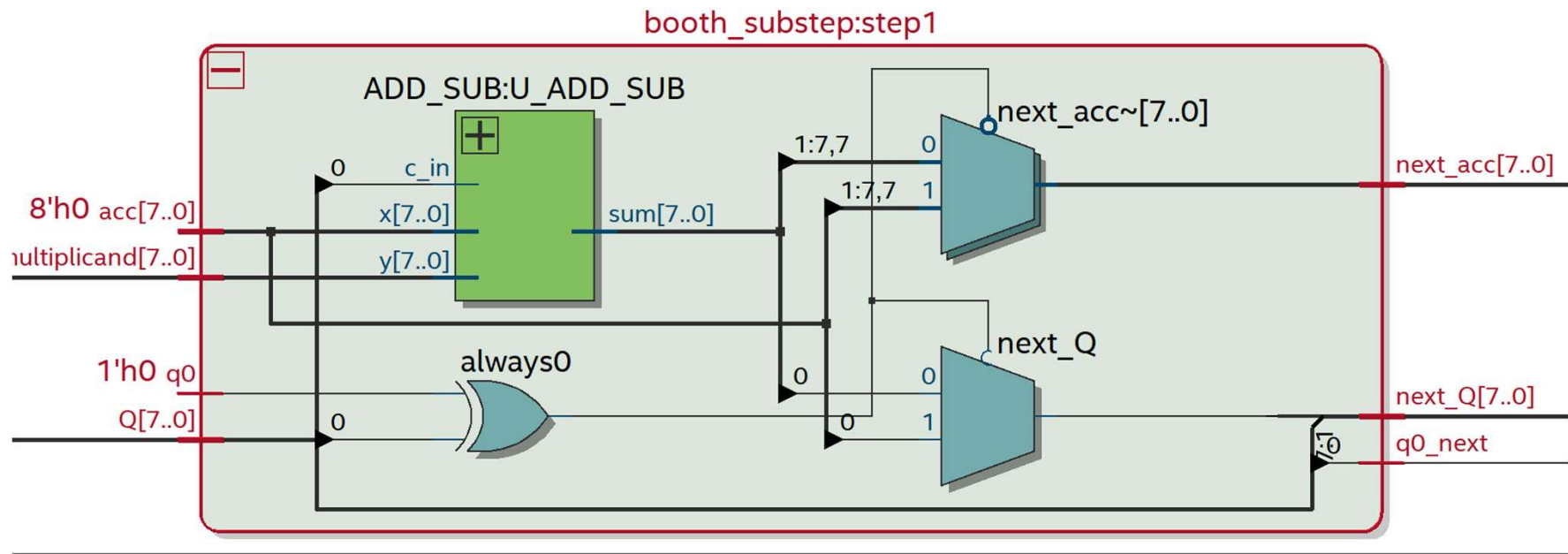


Barrel_Shifter

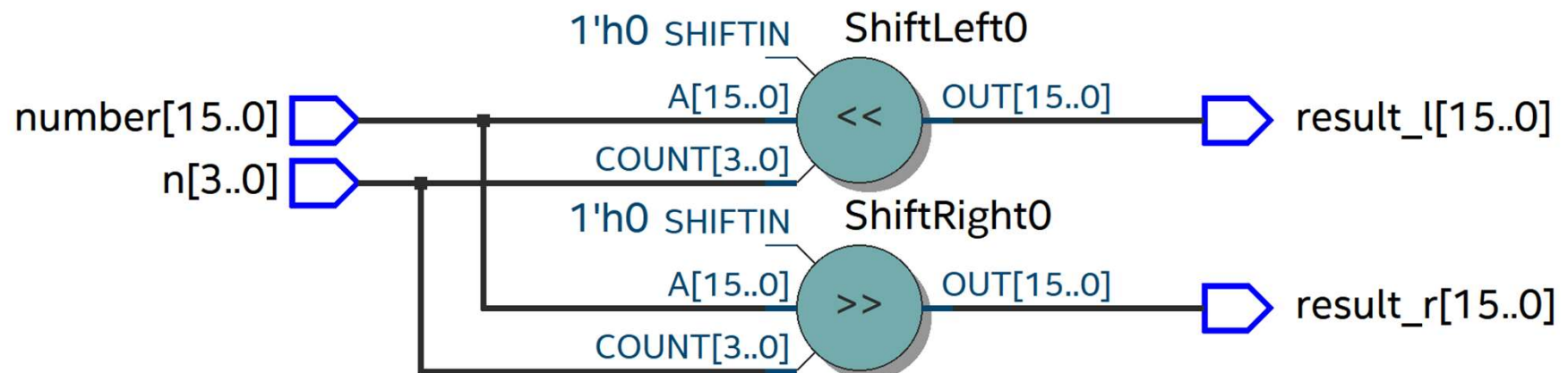


Comparator

 

Comparator

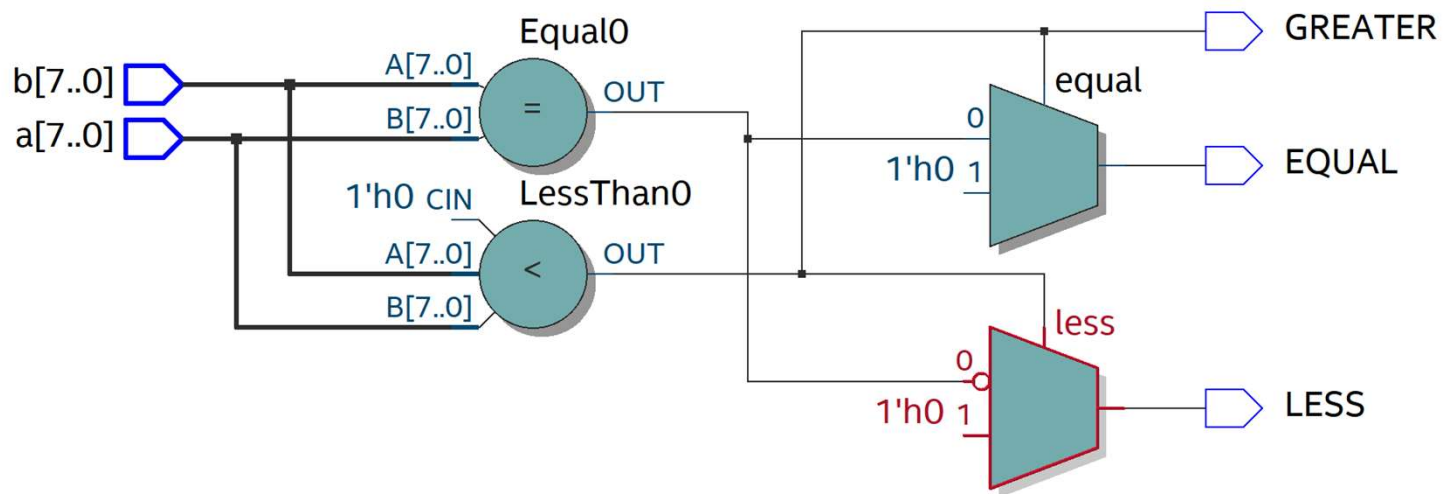


전체 Simulation

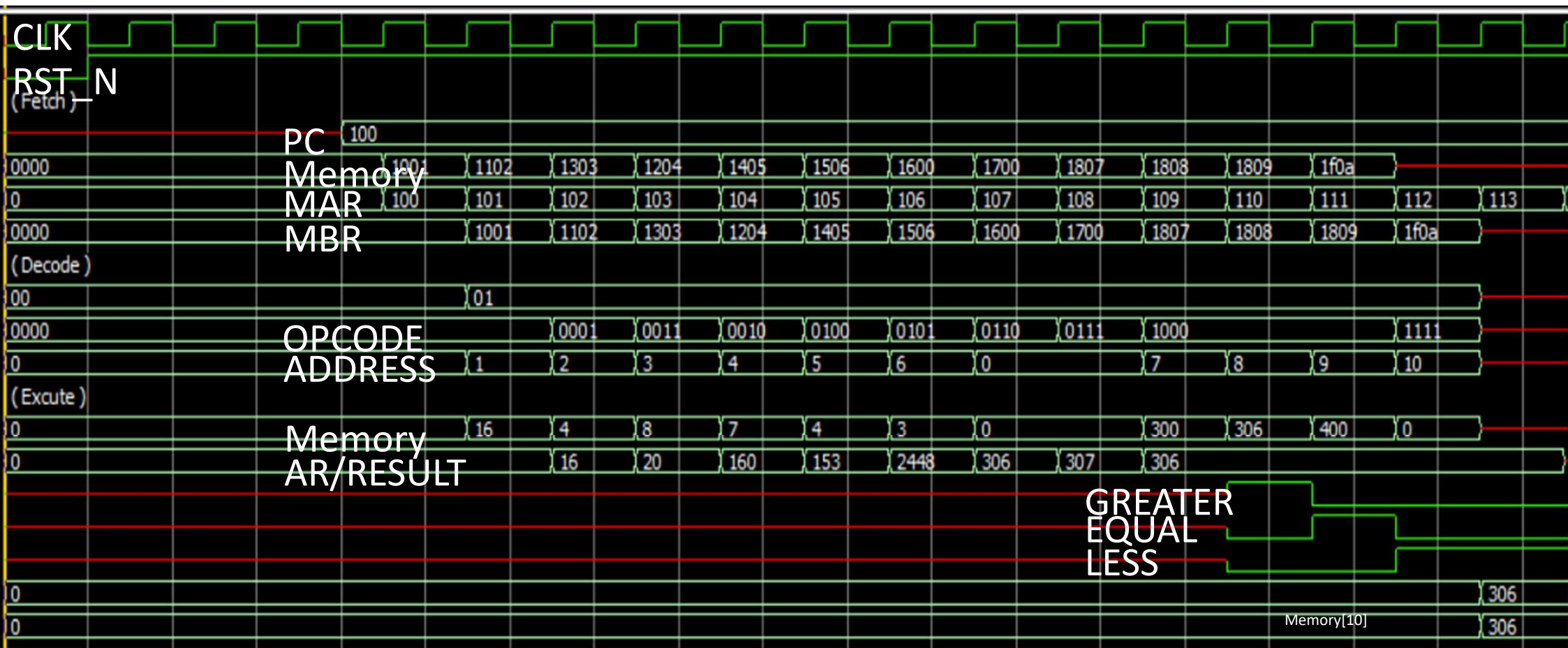

Result & Assembly

```
// instruction
mem[100] = 16'b0001_ mov.b  mem[1],ar // ar = 16
mem[101] = 16'b0001_ add.b  mem[2],ar // ar = 16 + 4 = 20
mem[102] = 16'b0001_ mul.w  mem[3],ar // ar = 20 * 8 = 160
mem[103] = 16'b0001_ sub.w  mem[4],ar // ar = 160 - 7 = 153
mem[104] = 16'b0001_ shl.w  mem[5],ar // ar = 153 << 4 = 153 * 16 = 2448
mem[105] = 16'b0001_ shr.w  mem[6],ar // ar = 153 >> 3 = 153 / 8 = 306
mem[106] = 16'b0001_ inc.w  ar // ar = 306 + 1 = 307
mem[107] = 16'b0001_ dec.w  ar // ar = 307 - 1 = 306
mem[108] = 16'b0001_ cmp.w  mem[7],ar // great = 1
mem[109] = 16'b0001_ cmp.w  mem[8],ar // equal = 1
mem[110] = 16'b0001_ cmp.w  mem[9],ar // less = 1
mem[111] = 16'b0001_ mov.w  ar,mem[10] // mem[10] = 306
```

Place & Route

 

```
=====
finish report_tns
```

```
-----
tns 0.00
```

```
=====
finish report_wns
```

```
-----
wns 0.00
```

```
=====
finish report_worst_slack
```

```
-----
worst slack INF
```


Place & Route

```
=====
finish report_power
-----

```

Group	Internal Power	Switching Power	Leakage Power	Total Power (Watts)	
Sequential	3.09e-04	2.65e-04	7.43e-06	5.82e-04	3.4%
Combinational	8.69e-03	7.87e-03	4.32e-05	1.66e-02	96.6%
Clock	0.00e+00	0.00e+00	0.00e+00	0.00e+00	0.0%
Macro	0.00e+00	0.00e+00	0.00e+00	0.00e+00	0.0%
Pad	0.00e+00	0.00e+00	0.00e+00	0.00e+00	0.0%
Total	9.00e-03	8.13e-03	5.06e-05	1.72e-02	100.0%
	52.4%	47.3%	0.3%		

```
-----
=====
finish report_design_area
-----
Design area 2250 u^2 61% utilization.
[WARNING GUI-0076] QStandardPaths: XDG_RUNTIME_DIR not set, defaulting to '/tmp/runtime-root'
Elapsed time: 0:03.37[h:]min:sec. CPU time: user 1.98 sys 0.33 (68%). Peak memory: 195156KB.
```


역할 분담

- 📖 한지윤 : 전반적인 CPU 설계 및 마무리, P & R 결과 분석.
- 📖 전민태 : 자료 조사 및 ALU 기초 설계, 테스트 벤치 실행, P & R 결과 분석.
- 📖 한주헌 : 자료 조사 및 보고서 초안 작성.

참고문헌

bRd 3D. "CPU는 어떻게 작동할까?" YouTube, 2021, <https://www.youtube.com/watch?v=Fg00LN30Ezg&t=777s>
<https://github.com/The-OpenROAD-Project>